 


Układy cyfrowe i systemy wbudowane 1		
Prowadzący	Dr inż. Jarosław Sugier	
Temat zajęć	Układy Sekwencyjne	
Termin zajęć	Czwartek 11:15 TP	
Skład grupy	Maciej Fras	259126
	Bartosz Kloc	259175

1. Wstęp

W ramach ćwiczenia wykonano detektory sekwencji 011011 w wersjach Moore'a i Mealy. Następnie wprowadzono ciąg $***abcdef***abcde(\sim f)***$ (gdzie * oznacza dowolną wartość) celem sprawdzenia, jak poszczególne realizacje zadania zachowują się w przypadku wykrycia prawidłowej sekwencji oraz w sytuacji, gdzie podjęto próbę ich oszukania. Głównym celem ćwiczenia było zaobserwowanie i opisanie różnicy w działaniu automatów Moore'a i Mealy, w szczególności w sytuacjach w której automaty zwracają wynik 1. Dodatkowo należało zadbać o to, by wartość wejściowa X była zmieniana 10 ns przed rosnącym zboczem zegara pobudzającym przerzutnik a częstotliwość zegara wynosiła $33\frac{1}{3}$ MHz.

2. Graf dla detektora w wersji Moore'a



3. Realizacja detektora w wersji Moore'a

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity zad1 is
  Port ( X : in  STD_LOGIC;
        CE : in  STD_LOGIC;
        CLK : in  STD_LOGIC;
        RST : in  STD_LOGIC;
        Y : out STD_LOGIC);
end zad1;

architecture Behavioral of zad1 is

  type state_type is (A, B, C, D, E, F, Ap);
  signal state, next_state : state_type;

begin
  process1 : process ( Clk )
  begin
    if rising_edge ( Clk ) then
      if RST = '1' then
        state <= A;
      else
        state <= next_state;
      end if;
    end if;
  end process process1;

  process2 : process ( state, X )
  begin
    if CE = '1' then
      next_state <= state;
      case state is
        when A =>
          if X = '1' then
            next_state <= A;
          else
            next_state <= B;
          end if;
        when B =>
          if X = '1' then
            next_state <= C;
          else

```

```

        next_state <= B;
    end if;
when C =>
    if X = '1' then
        next_state <= D;
    else
        next_state <= B;
    end if;
when D =>
    if X = '1' then
        next_state <= A;
    else
        next_state <= E;
    end if;
when E =>
    if X = '1' then
        next_state <= F;
    else
        next_state <= B;
    end if;
when F =>
    if X = '1' then
        next_state <= Ap;
    else
        next_state <= B;
    end if;
when Ap =>
    if X = '1' then
        next_state <= A;
    else
        next_state <= B;
    end if;
end case;
end if;
end process process2;

y <= '1' when state = Ap else '0';

end Behavioral;

```

4. Symulacja

W celu symulacji działania obu automatów przygotowano po jednej symulacji behawioralnej do obu automatów. Obie symulacje zostały jednak stworzone w ten sam sposób, różnica jest jedynie w implementacji obu detektorów. Poniżej przedstawiono kod źródłowy dla detektora w wersji Moore'a, plik z symulacją drugiego układu wygląda analogicznie.

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
```

```
ENTITY zad1TB IS  
END zad1TB;
```

```
ARCHITECTURE behavior OF zad1TB IS
```

```
    COMPONENT zad1  
    PORT(  
        X : IN  std_logic;  
        CE : IN  std_logic;  
        CLK : IN  std_logic;  
        RST : IN  std_logic;  
        Y : OUT std_logic  
    );  
    END COMPONENT;
```

```
    signal X : std_logic := '0';  
    signal CE : std_logic := '1';  
    signal CLK : std_logic := '0';  
        signal Vector : std_logic_vector (20 downto 0) := "111011011110011010110";  
    signal RST : std_logic := '0';
```

```
    signal Y : std_logic;
```

```
    constant CLK_period : time := 30 ns;
```

```
BEGIN
```

```
    uut: zad1 PORT MAP (  
        X => X,  
        CE => CE,  
        CLK => CLK,  
        RST => RST,  
        Y => Y  
    );
```

```


CLK_process :process
begin
    CLK <= '0';
    wait for CLK_period/2;
    CLK <= '1';
    wait for CLK_period/2;
end process;

stim_proc: process
begin
    wait for 5 ns;
    for i in 20 downto 0 loop
        X <= Vector(i);
        wait for CLK_period;
    end loop;
    wait;
end process;


END;

```


5. Wynik symulacji automatu Moore'a

 

 Pierwsze trzy wartości były losowe, w tym przypadku były to trzy jedynki więc automat tkwił w stanie *a*. Następnie wykryto sekwencję przechodząc przez kolejne stany z grafu ostatecznie osiągając stan *ap* (*a'*) do którego przypisano wartość $Y = 1$, sekwencja została wykryta. Warto zauważyć, że sygnał oznaczający wykrycie sekwencji wystąpił już po wyjściu ze stanu *f*.



6. Graf dla detektora w wersji Mealy

 

7. Realizacja detektora w wersji Mealy

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity zad2 is
```

```
  Port ( X : in  STD_LOGIC;
         CE : in  STD_LOGIC;
         CLK : in  STD_LOGIC;
         RST : in  STD_LOGIC;
         Y : out STD_LOGIC);
```

```
end zad2;
```

```
architecture Behavioral of zad2 is
```

```
  type state_type is (A, B, C, D, E, F);
  signal state, next_state : state_type;
```

```

begin
  process1 : process ( Clk )
  begin
    if rising_edge ( Clk ) then
      if RST = '1' then
        state <= A;
      else
        state <= next_state;
      end if;
    end if;
  end process process1;

  process2 : process ( state, X )
  begin
    if CE = '1' then
      next_state <= state;
      case state is
        when A =>
          if X = '1' then
            next_state <= A;
          else
            next_state <= B;
          end if;
        when B =>
          if X = '1' then
            next_state <= C;
          else
            next_state <= B;
          end if;
        when C =>
          if X = '1' then
            next_state <= D;
          else
            next_state <= B;
          end if;
        when D =>
          if X = '1' then
            next_state <= A;
          else
            next_state <= E;
          end if;
        when E =>
          if X = '1' then
            next_state <= F;
          else
            next_state <= B;
          end if;
        when F =>

```

```

        if X = '1' then
            next_state <= A;
        else
            next_state <= B;
        end if;

    end case;

end if;


end process process2;

y <= '1' when state = F and X = '1' else '0';


end Behavioral;

```

 8. Wynik symulacji automatu w wersji Mealy



Podobnie jak podczas symulacji poprzedniej implementacji układ na początku symulacji tkwił w stanie *a* gdyż na wejściu dostał najpierw 3 jedynki. Następnie wprowadzona została sekwencja 011011 a więc wprowadzona została poprawna sekwencja już w momencie wejścia automatu w stan *f* a więc szybciej niż w automacie Moore'a co wynika z ogólnej specyfiki automatów Mealy gdzie wyjście *Y* zależy od aktualnego stanu oraz aktualnie wybranej wartości *X*. Należy zauważyć, że sygnał *Y*=1 utrzymywał się przez pełny cykl zegarowy i zmienił się dopiero razem ze zmianą stanu automatu.

 

W dalszej części symulacji po trzech kolejnych losowych wartościach wprowadzono sekwencję z zanegowanym ostatnim bitem. W efekcie zanim wprowadzono ostatni bit (0) automat przeszedł przez wszystkie kolejne stany zgodnie z kolejnością, w tym momencie wejścia w stan *f* wartość *X* wciąż wynosi 1 a więc zgodnie z grafem stanów sygnał *Y* przyjmuje wartość 1. Nie jest to jednak jednoznaczne z wykryciem prawidłowej sekwencji, sygnał *Y*=1 nie trwa pełnego cyklu, trwa tyle czasu, ile utrzymuje się jedynka na wejściu i zmienia się na 0 w momencie gdy zmieniony zostaje sygnał wejściowy *X* zanim jeszcze nastąpi pobudzenie zegarowe i automat zmieni stan. Po wyzwoleniu zboczem zegarowym przechodzimy ze stanu *f* do *b* gdyż w momencie pobudzenia wartość *X* była już równa 0.

9. Wnioski i podsumowanie

Ćwiczenie pokazało różnice między automatami Moore'a i Mealy. Realizacje zgodne z założeniami Moore'a mają zazwyczaj jeden stan więcej który automat osiąga w momencie wykrycia prawidłowej sekwencji i to właśnie do tego stanu przypisany jest sygnał wyjściowy równy 1. Jako że w tego typu realizacjach wyjście układu zależy jedynie od stanu w którym automat się znajduje to $Y=1$ możliwy do uzyskania jest jedynie wtedy, gdy automat wejdzie w te określone stany. W przypadku automatów Mealy wyjście zależy od stanu oraz aktualnej wartości wejściowej w związku z czym nie mamy dodatkowego stanu informującego o wykrytej sekwencji. Jednak jak pokazała symulacja, w tego typu automatach może dojść do sytuacji podobnych jak ta opisana w drugim akapicie punktu 8 w której mimo niewykrycia sekwencji na wyjściu zobaczymy wartość 1. Taki "przekłamany" sygnał nie trwa jednak pełnego cyklu zegarowego i zmienia się wraz ze zmianą wartości na wejściu. Należy mieć to na uwadze przy automatach opierających się na tym sposobie działania.